
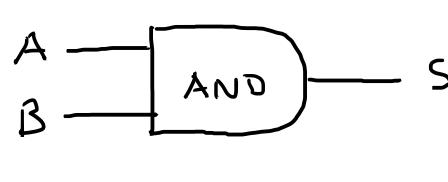



# Combinatorial Logic

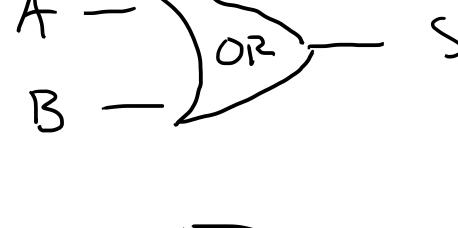

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

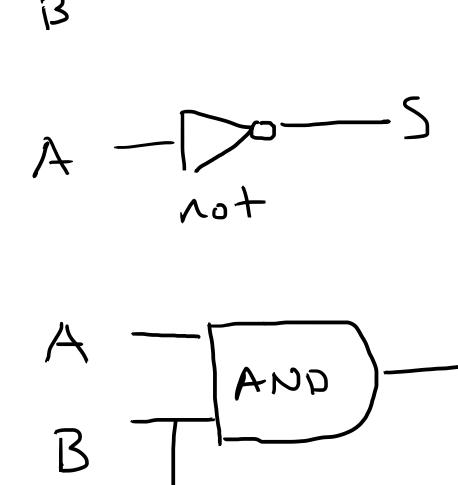

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

not

 

which result?

A	B
1	0
0	1
0	1
1	0

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

0 A  
1 B

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -